

# Дисплеи и индикация във вградените системи



**Автор:** гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов



Европейски съюз

**ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042**

***„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”***

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

***Инвестира във вашето бъдеще!***



Европейски социален фонд

# Съдържание

1. Управление на LED индикатори
2. Управление на LCD дисплеи
3. Управление на OLED дисплеи
4. Бутони и клавиатури
5. Тъч сензори
6. Ротационни енкодери

# Управление на LED индикатори

Светодиодната индикация (Light Emitting Diode, LED) може да се раздели на:

- \*индикация с един светодиода
- \*индикация със 7-сегментни индикатори
- \*индикация с буквено-цифрови индикатори
- \*индикация със светодиодни матрица

В зависимост от това дали в даден момент се управляват всички сегменти/пиксели, се казва, че индикацията е [1]:

- \*статична
- \*динамична

# Управление на LED индикатори

От курса ППЕ е известно, че светодиодите имат пад на **напрежение в права посока  $V_F$** , зависещ от цвета на светодиода.

Типични стойности за дифузни LED са:

	$V_{Fmin}, V$	$V_{Fmax}, V$
<b>Червен</b>	1.8	2.2
<b>Зелен</b>	2	2.3
<b>Жълт</b>	2.2	2.8
<b>Бял</b>	3.2	3.4
<b>Син</b>	3.2	3.4


# Управление на LED индикатори

Ярките светодиоди (bright LED) имат по-високи падове и светят по-ярко от дифузните при едни и същи токове (напр. ярък зелен LED може да има  $V_F = 3\text{ V}$ ).

**Токът в права посока  $I_F$**  варира в по-големи граници. Дифузните светодиоди имат  $I_F = 10 \div 30\text{ mA}$ , ярките  $I_F = 1 \div 20\text{ mA}$ , а мощните –  $x1 \div x10\text{ A}$ .

Типична ВАХ на маломощен LED е показана на следващия слайд[2].

# Управление на LED индикатори

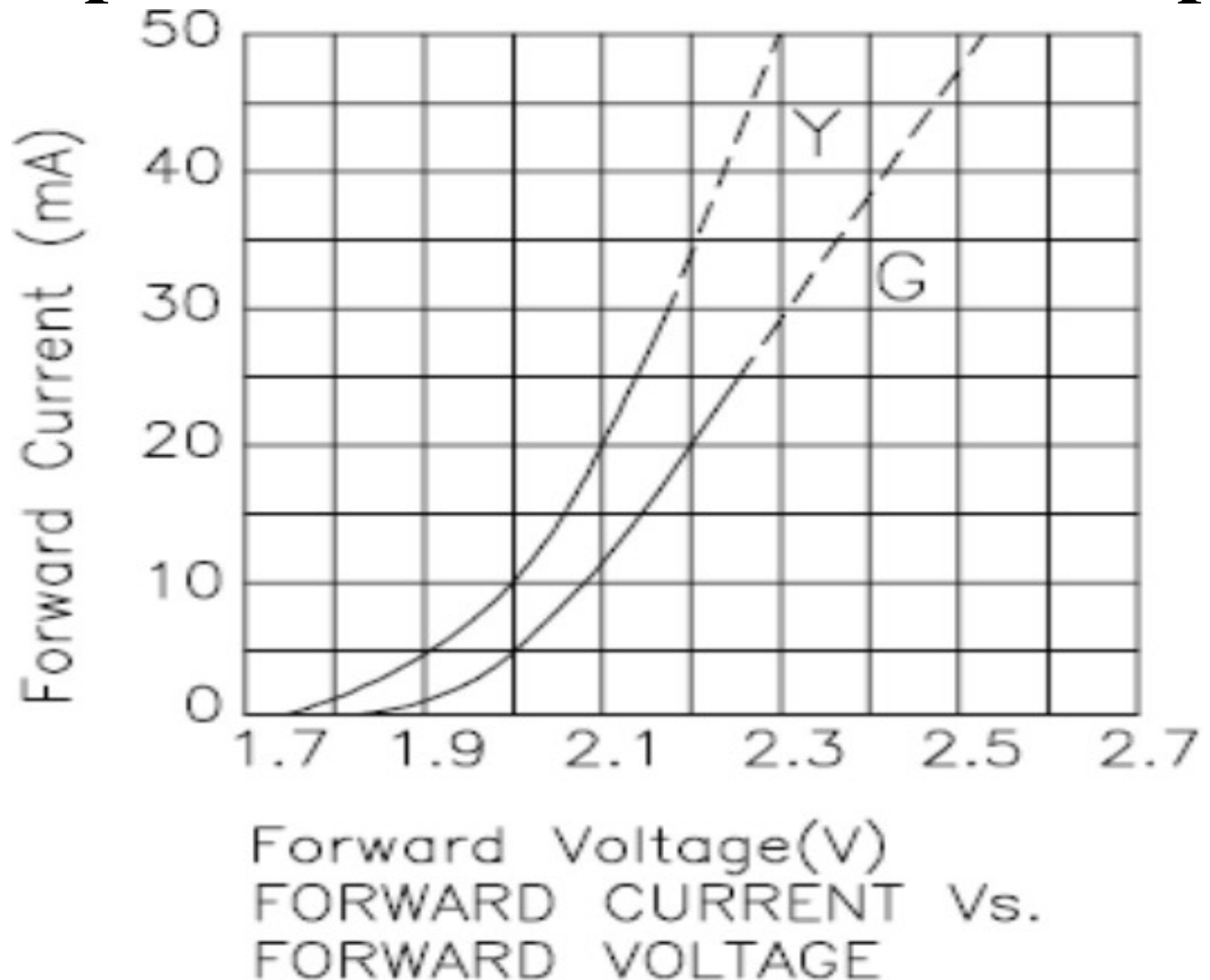

# Управление на LED индикатори

Яркостта на светодиодиите (luminous intensity) се мери в кандели и за индикаторни светодиоди варира в обхвата  $0.6 \div 1800 \text{ mcd}$ .

Интензитетът зависи от тока в права посока  $I_F$ [3]:

 


FIG.2 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.  
FORWARD CURRENT



# Управление на LED индикатори

Яркостта на светодиодиите зависи от ъгъла, от който наблюдаващия вижда светодиода. Това се нарича **ЪГЪЛ на виждане** (viewing angle) [3]. Използва се също понятието “far field pattern”.

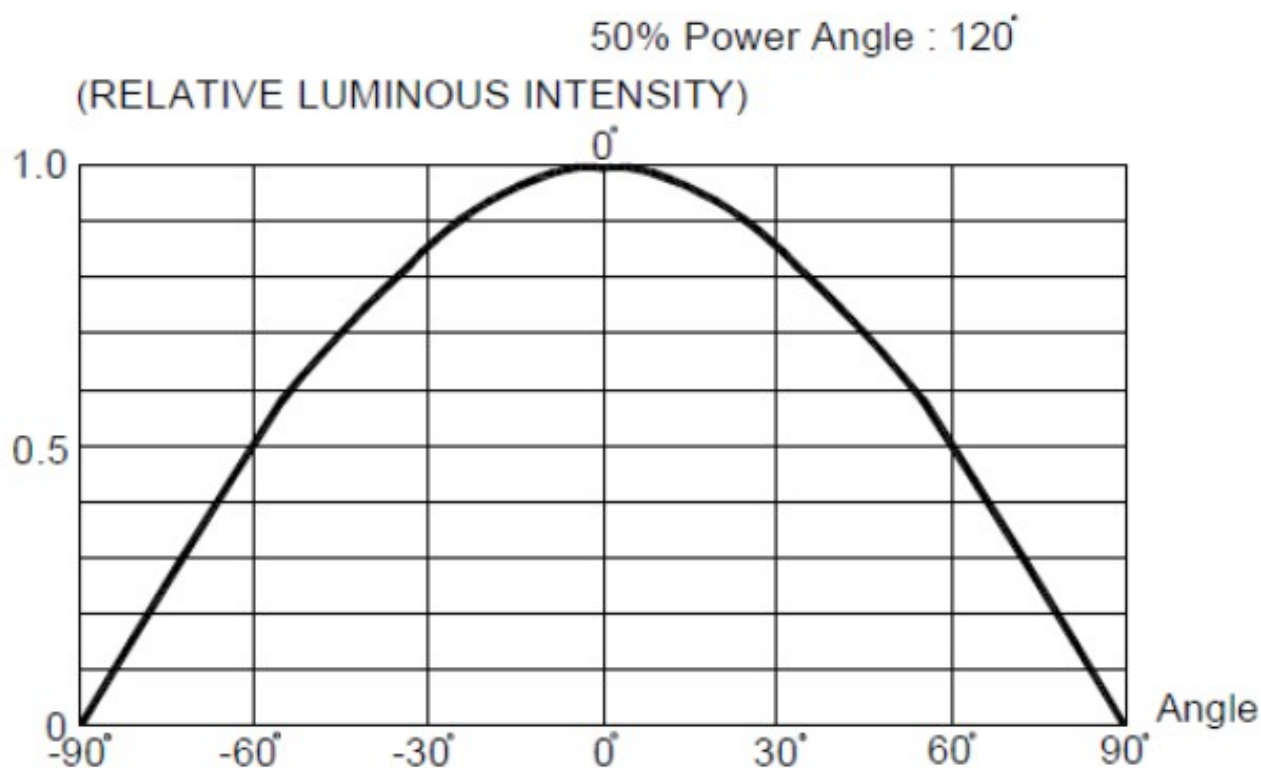



FIG.6 FAR FIELD PATTERN

# Управление на LED индикатори

**ВНИМАНИЕ!** Всеки един от изброените параметри трябва да се провери от техническата спецификация (datasheet) за конкретния модел светодиода, за конкретния производител.
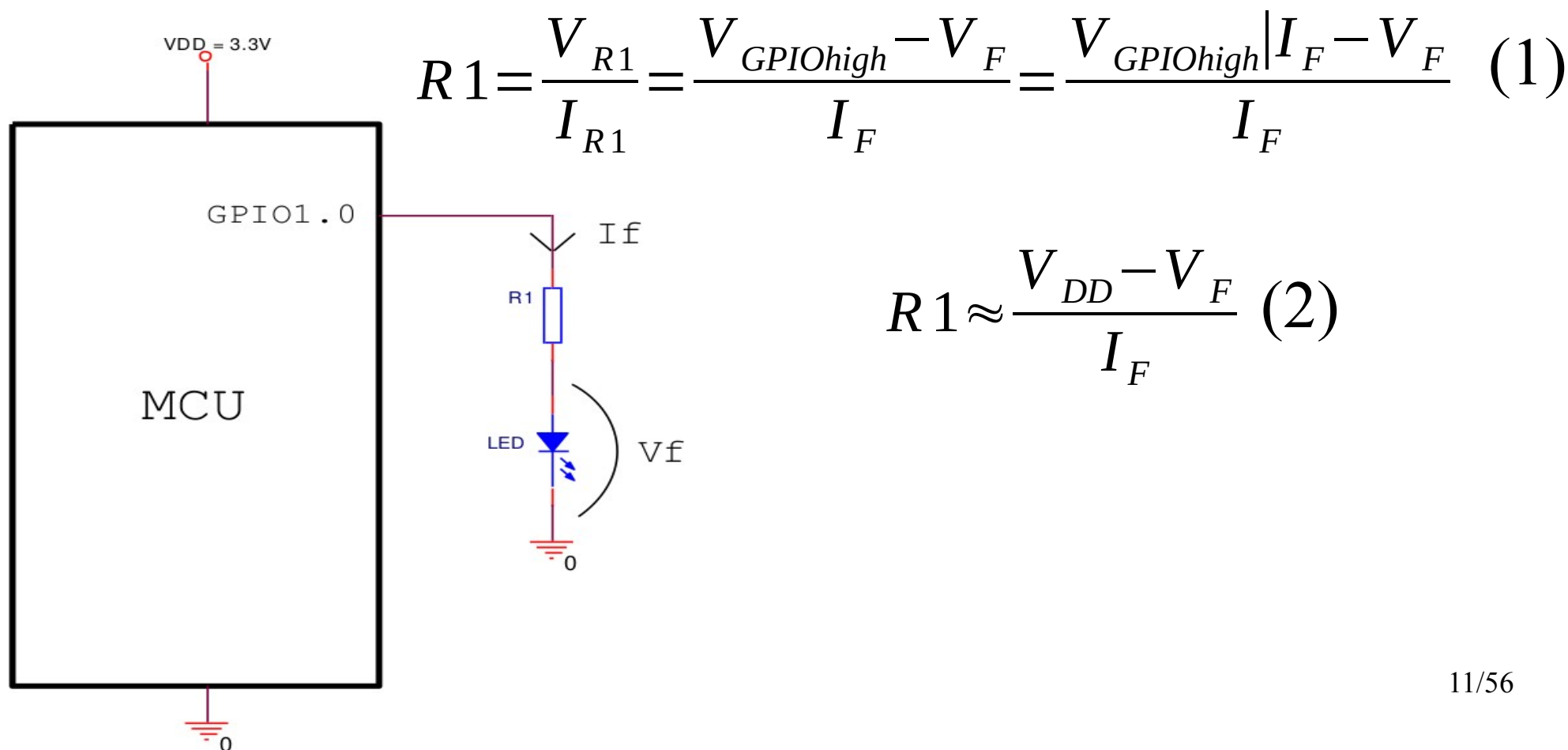
# Управление на LED индикатори

За повечето  $\mu$ CU номиналното захранване е 3.3 V или 5 V. Това означава, че в изхода на GPIO ще има приблизително захранващото напрежение.





# Управление на LED индикатори

Светодиодите се захранват с генератори на ток. Такива има в интегрално изпълнение.

*Пример* – NCR402T на Nexperia е параметричен, линеен генератор на ток в три-изводен SOT23 корпус.

$$I_F = 17 \div 23 \text{ mA.}$$

**Table 2. Pinning information**

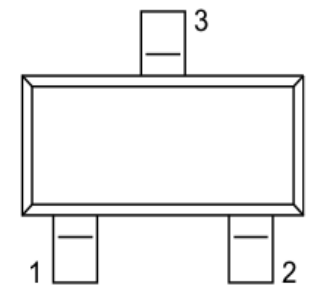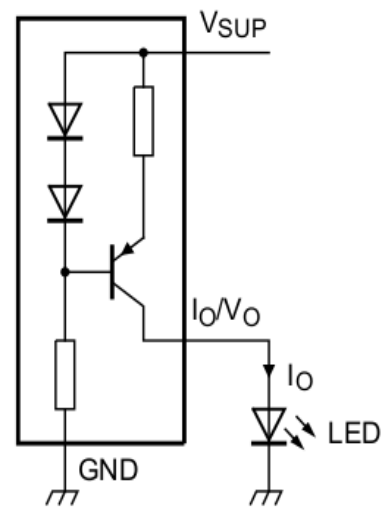
Pin	Symbol	Description	Simplified outline	Graphic symbol
1	GND	ground	 <p>TO-236AB (SOT23)</p>	 <p>aaa-019596</p>
2	V <sub>SUP</sub>	supply voltage		
3	I <sub>O</sub> /V <sub>O</sub>	output current/output voltage		

# Управление на LED индикатори

Захранващото напрежение  $V_{SUP}$  може да варира в широки граници  $5 \div 20 \text{ V}$ .

За да стане управляем, генераторът се нуждае от електронен ключ. Така се получава схемата по-долу.

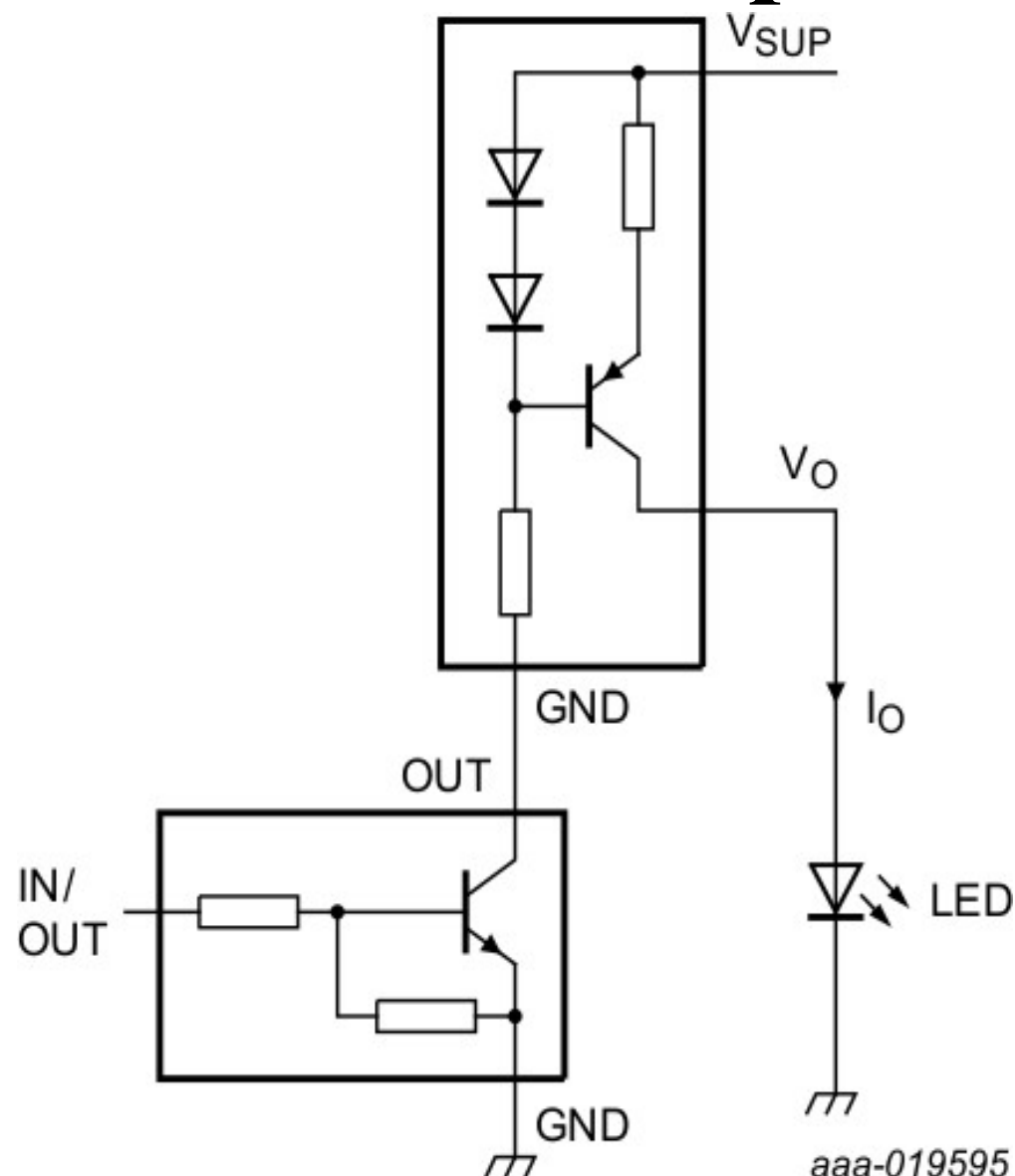GPIO извода на микроконтролера се свързва към базата “IN/OUT” на цифровия транзистор.



# Управление на LED индикатори

Такова схемно решение може да е подходящо за някои приложения (габаритните LED светлини на автомобил се проектират  $50 \div 70 \text{ mA} / 12 \text{ V}$ ), но да се окаже **твърде скъпо** за други.

Затова схемата, показана преди два слайда, с **токоограничаващия резистор** се използва най-често за индикация на ел. панели. Тази схема разчита на две условия:

- \*напрежението  $V_{DD}$  да е стабилизирано;


- \*напрежението  $V_F$  да е неизменящо се.

Ако едно от двете не може да бъде гарантирано ( $V_{DD}$  се взима директно от батерия,  $V_F$  се променя от температурата/старееене), трябва да се използва управляем генератор на ток.
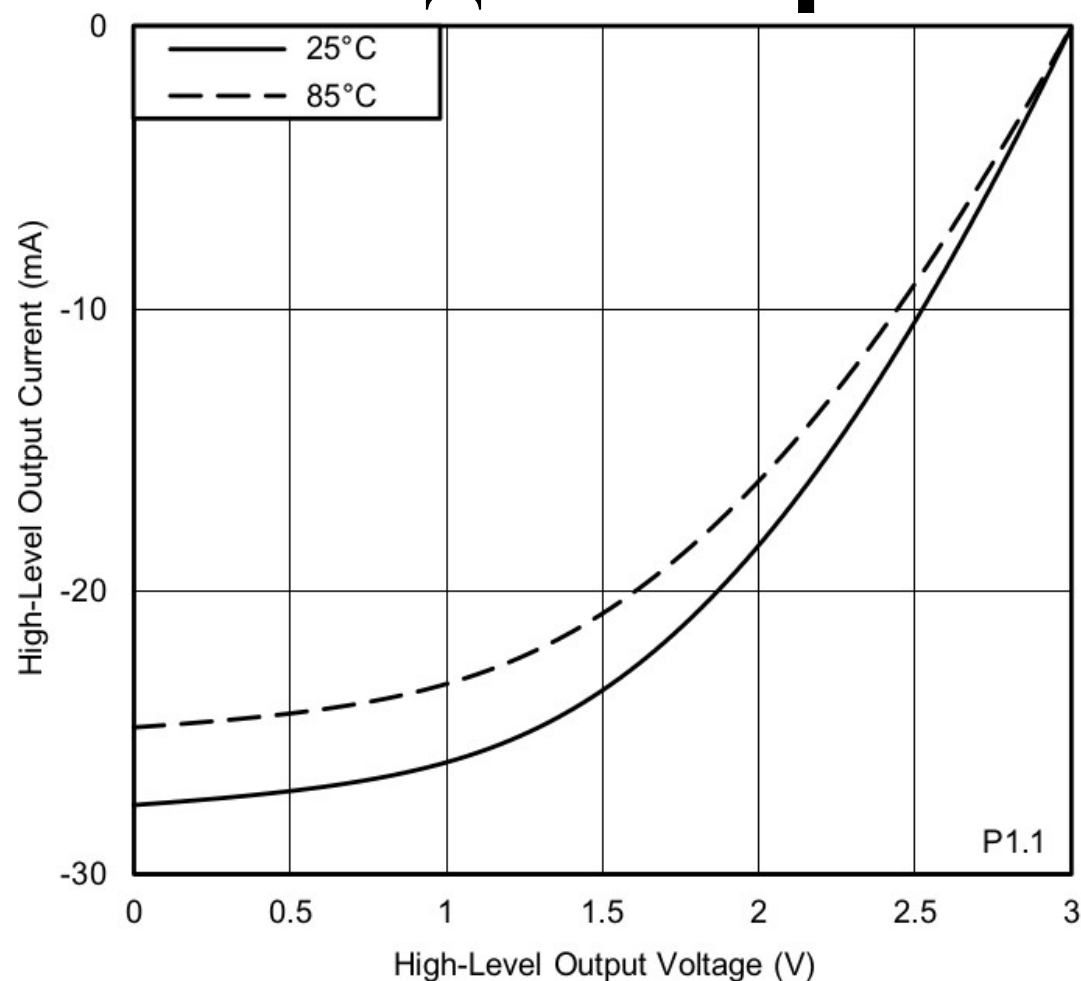
# Управление на LED индикатори

Във формула (1) се прави едно допускане, за да се стигне до съкратената формула (2), и това е – приема се, че **високото логическо ниво на GPIO е равно на захранващото напрежение**.

Това, обаче, е **много грубо допускане**. Реално изходната характеристика на CMOS стъпало изглежда така (MSP430FR6989):



$V_{CC} = 3.0 \text{ V}$

Figure 5-12. Typical High-Level Output Current vs High-Level Output Voltage

# Управление на LED индикатори

Тоест може да се окаже, че

$$*V_{\text{GPIOhigh}} = V_{\text{DD}} - 0.5 \text{ V при ток през светодиода } 10 \text{ mA}$$

$$*V_{\text{GPIOhigh}} = V_{\text{DD}} - 1 \text{ V при ток през светодиода } 20 \text{ mA}$$

което прави формула (2) невалидна.

Затоа изходите на  $\mu\text{CU}$  трябва да се **буферират с електронни ключове**. Тогава формула (2) винаги ще важи.


На следващия слайд са показани схеми за буфериране на изходите на  $\mu\text{CU}$  с NPN и NMOS транзистори.

**ВНИМАНИЕ!**  $V_{\text{GStres}} = 1 \div 2 \text{ V}$  за контролери със захранване 3.3 V, иначе може да не отпусти NMOS-а.


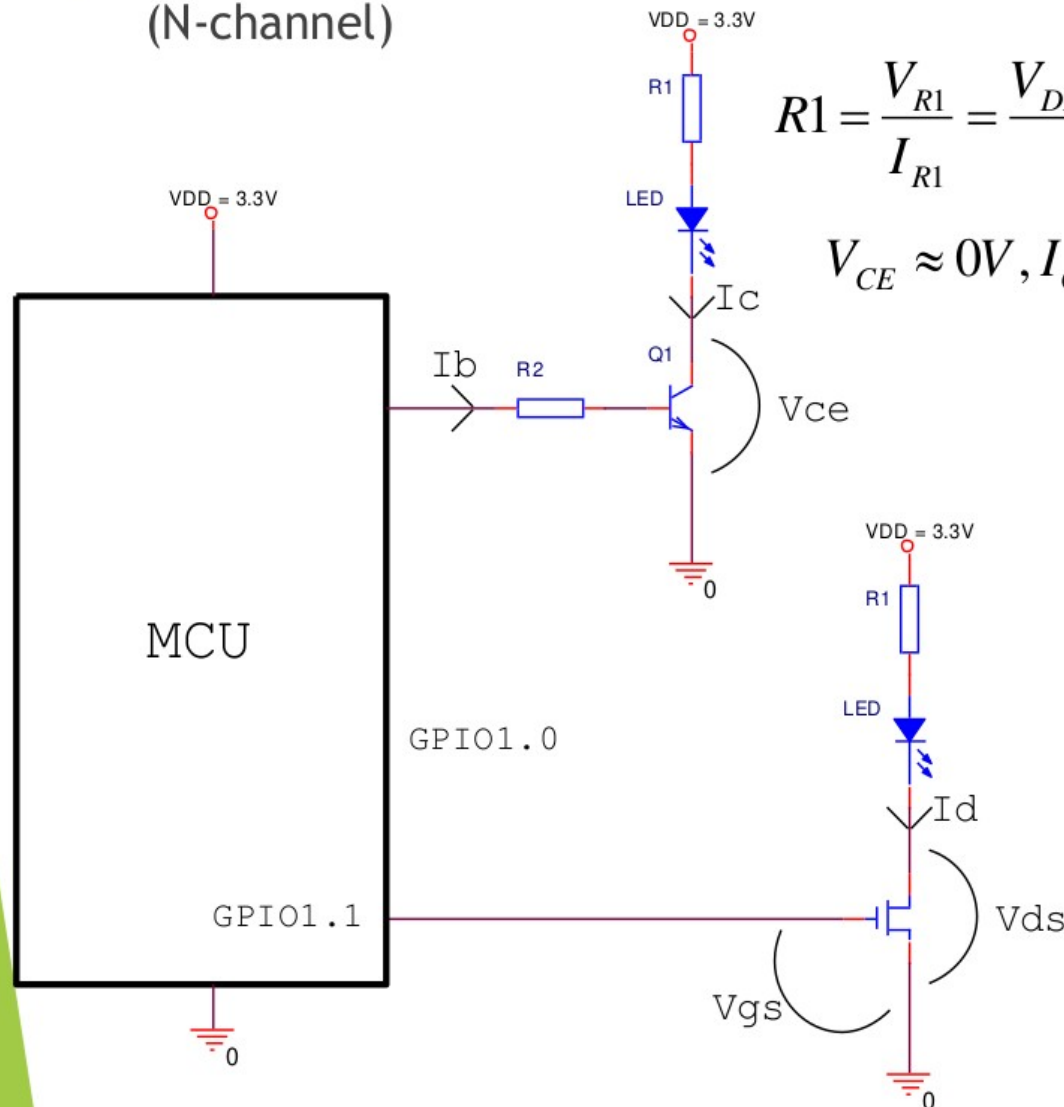
# Управление на LED индикатори

- Connecting an LED to a MCU with an electronic switch using bipolar (NPN) and MOS (N-channel)



$$R1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{V_{DD} - V_F - V_{CE}}{I_C} \approx \frac{V_{DD} - V_F}{I_F} \quad R2 = \frac{V_{R2}}{I_{R2}} = \frac{V_{DD} - V_{BE}}{I_B}$$

$$V_{CE} \approx 0V, I_C = I_F$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = \frac{I_F}{h_{FE}}$$

$$R1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{V_{DD} - V_F - V_{DS}}{I_D} \approx \frac{V_{DD} - V_F}{I_F}$$

$$V_{DS} \approx 0V, I_D = I_F, V_{GS\_threshold} \leq V_{DD}$$

# Управление на LED индикатори

Интересно схемно решение може да се види в дебъгера на ST Microelectronics ST-Link: с един GPIO извод се управляват два светодиода.


Когато !E = 0 се пуска светодиод, който е избран чрез сигнала LED1/!LED2. Когато Q3 и Q4 са отпушени, LED1 свети, LED2 е шунтиран. Когато Q1 и Q2 са отпушени, LED2 свети, LED1 е шунтиран.

Когато !E = 1, GPIO изводът е конфигуриран като вход и

$$V_{F1} + V_{F2} > VDD,$$

следователно и двата LED са изгасени.

# Управление на LED индикатори

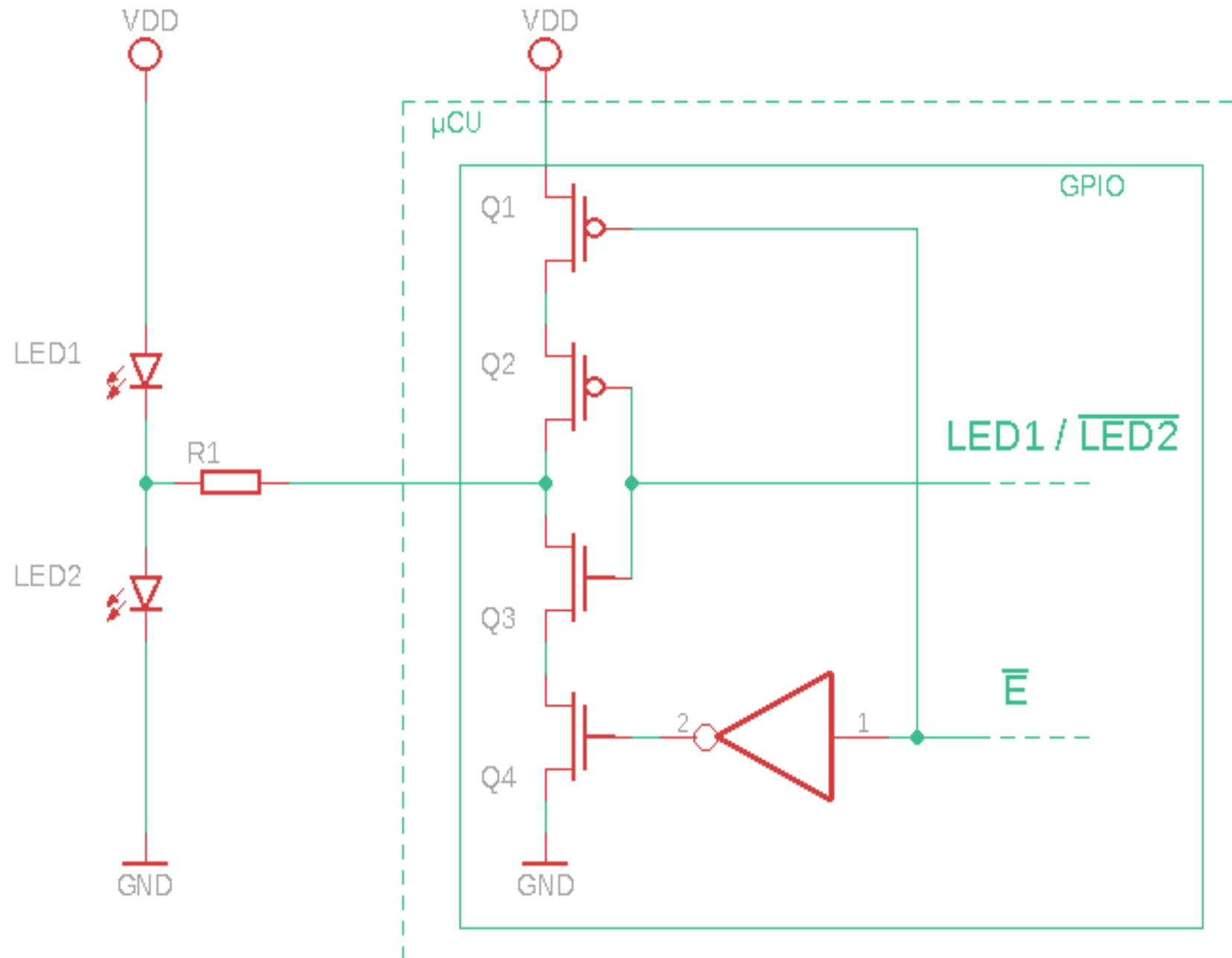


# Управление на LED индикатори

Фундаментална грешка може да се допусне с ярък светодиод с голям пад, например с цвят синьо. Схемата вляво използва противотактно изходно стъпало (push-pull) и разчита, че при  $\text{GPIO}_{\text{high}} = 3.3 \text{ V}$ , а падът  $5 - 3.3 = 1.7 \text{ V}$  няма да е достатъчен, за да отпусти диода. Всъщност, при ярките светодиоди светлина може да се види и при  $10 \div 100 \mu\text{A}$ , т.е.  $1.7 \text{ V}$  е в началото на ВАХ, но ток все пак ще протече и е **възможно диода да свети слабо**, когато уж трябва да е изключен.


За да не се случва това, **трябва да се използва стъпало по схема отворен-дрейн.**

# Управление на LED индикатори

НЕ!!!

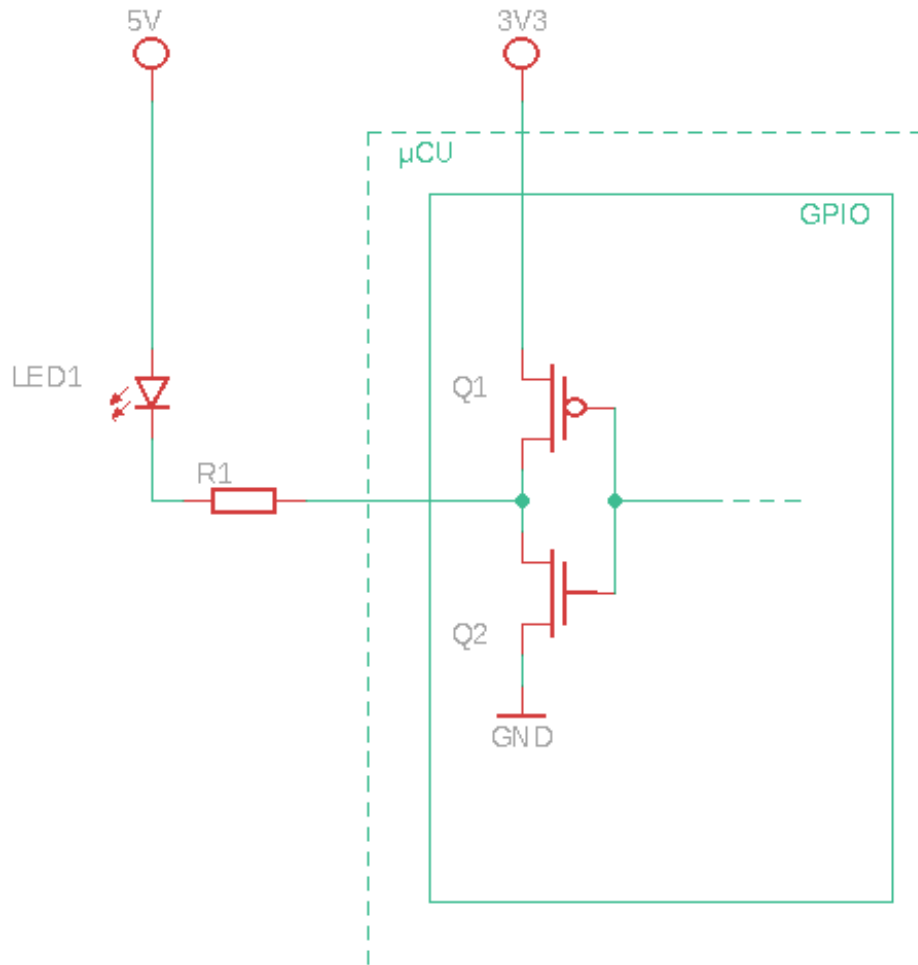

ДА

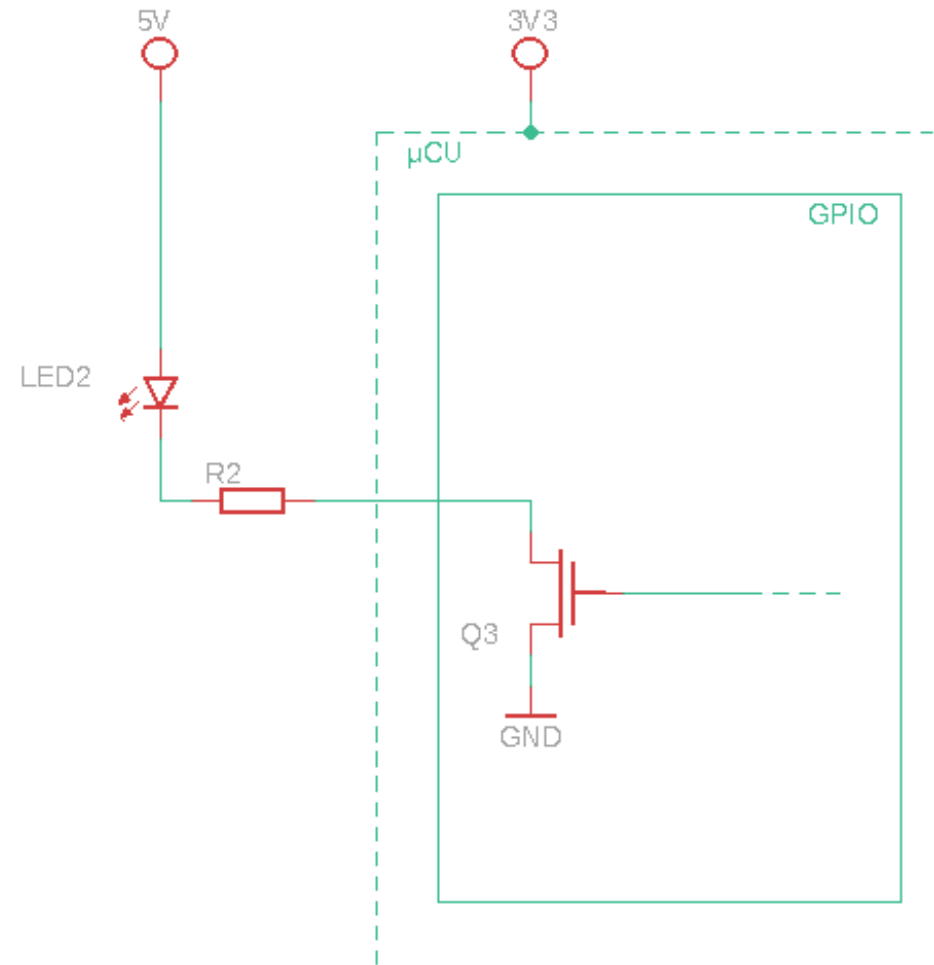

# Управление на LED индикатори

На пазара съществуват интегрирани в един корпус светодиоди с различни цветове. Най-често това са **дву- и трицветни светодиоди**.

Ако бъдат свързани към изходите на един таймер, **чрез ШИМ може да се изменя цвета на светодиода**, увеличавайки и намалявайки коефициента на запълване на всеки един цвят поотделно.

За да се получат всички видими цветове, трябва да се използва светодиод с интегрирани:

- \*червено (R)


- \*зелено (G)

- \*синьо (B)

Тогава, за да се получи бял цвят, трябва да се зададе коеф. на запълване 100 % и на трите цвята.
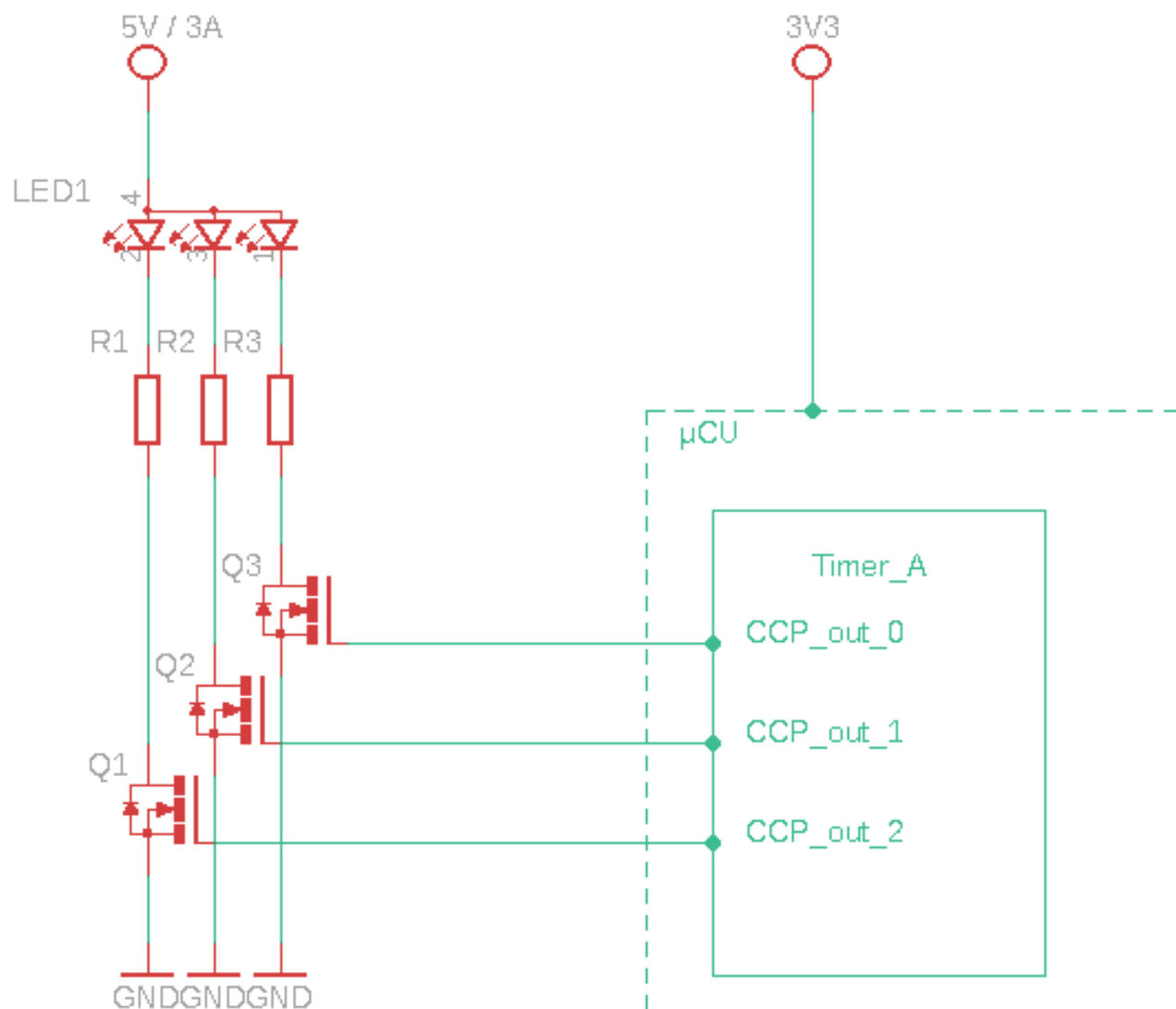
# Управление на LED индикатори

Управление на мощен RGB светодиод. Чрез използване на таймер в ШИМ режим, може да се направи лампа, чийто цвят се задава програмно.



# Управление на LED индикатори

7-сегментните светодиодни индикатори могат да изобразяват цифри.

14-сегментните светодиодни индикатори могат да изобразяват цифри и букви[1].

В зависимост от това дали всеки сегмент се управлява с отделен сигнал, или съответните сегменти са свързани в паралел и в различни периоди от време се пускат само отделни сегменти, казва се че има два вида управление:

- \*статична индикация;

- \*динамична.



# Управление на LED индикатори



**Статична индикация** – за всеки сегмент от всеки индикатор има по един управляващ сигнал от GPIO порта на  $\mu$ CU.

*Предимство* - във всеки един момент от времето на индикаторите се изобразяват зададените цифри. Ако се прави снимка или се снима видео на табло, индикацията ще бъде винаги видима.

*Недостатък* – необходимите изводи на  $\mu$ CU растат пропорционално на броя на индикаторните елементи. Един индикатор ще заеме 8 извода, 2  $\rightarrow$  16 извода, 3  $\rightarrow$  24 извода, 4  $\rightarrow$  32 извода, 8  $\rightarrow$  64 извода и т.н.

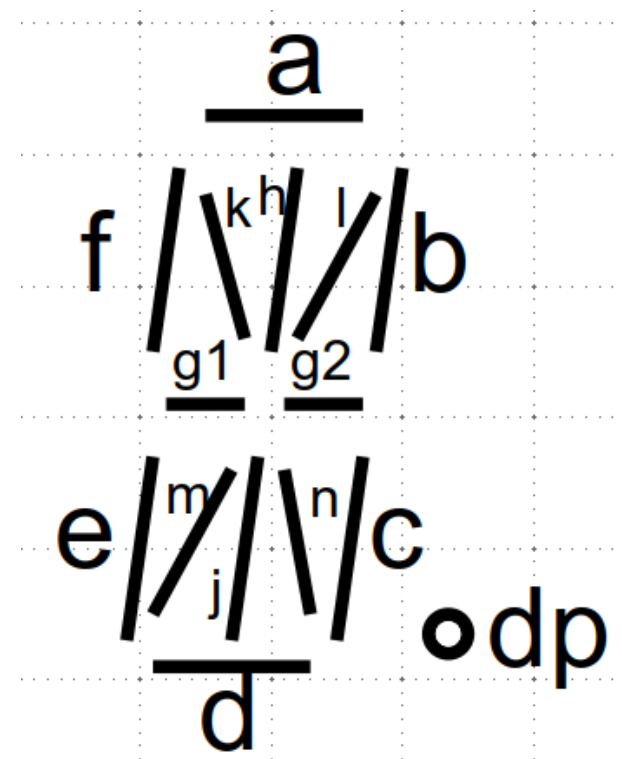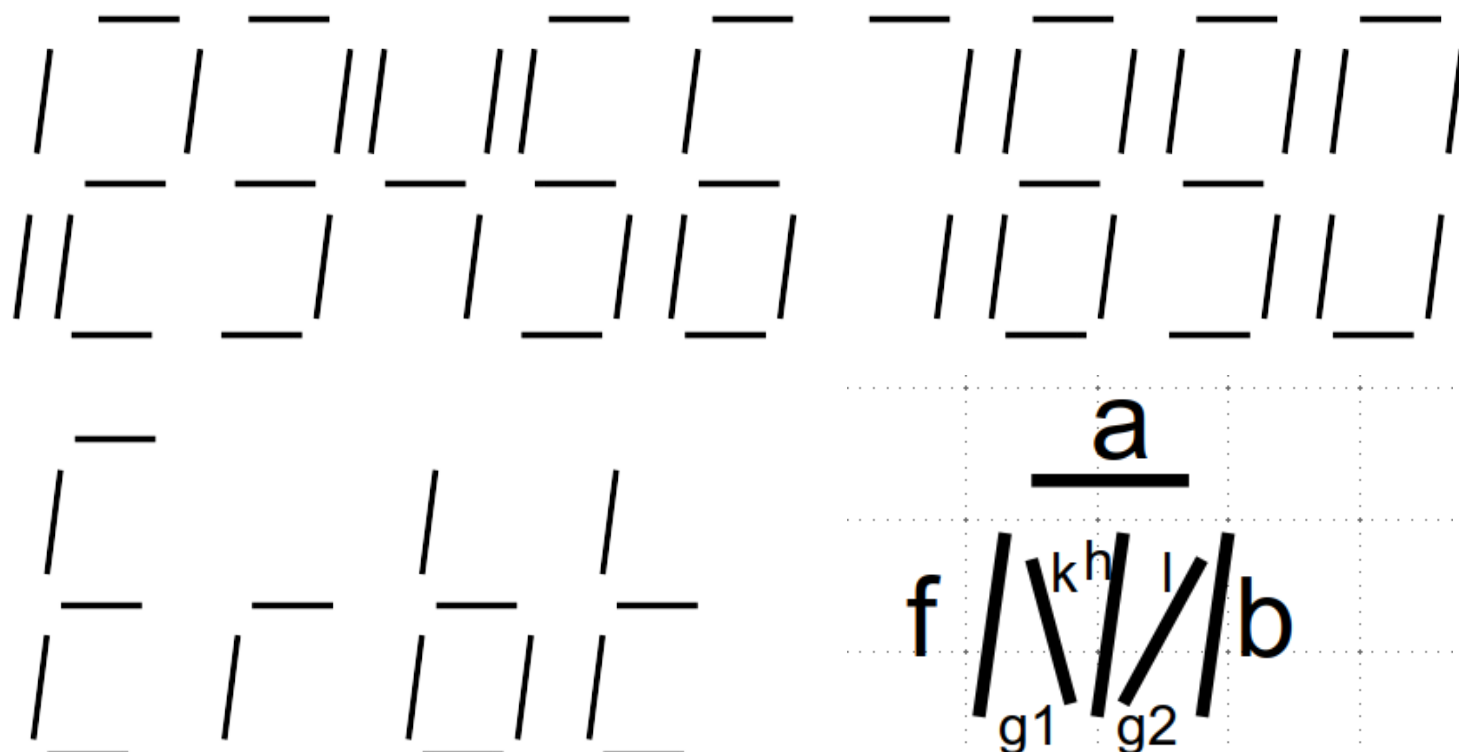
# Управление на LED индикатори

$\begin{array}{c} \text{a} \\ \text{f} / \text{g} / \text{b} \\ \text{e} / \text{d} / \text{c} \bullet \text{dp} \end{array}$



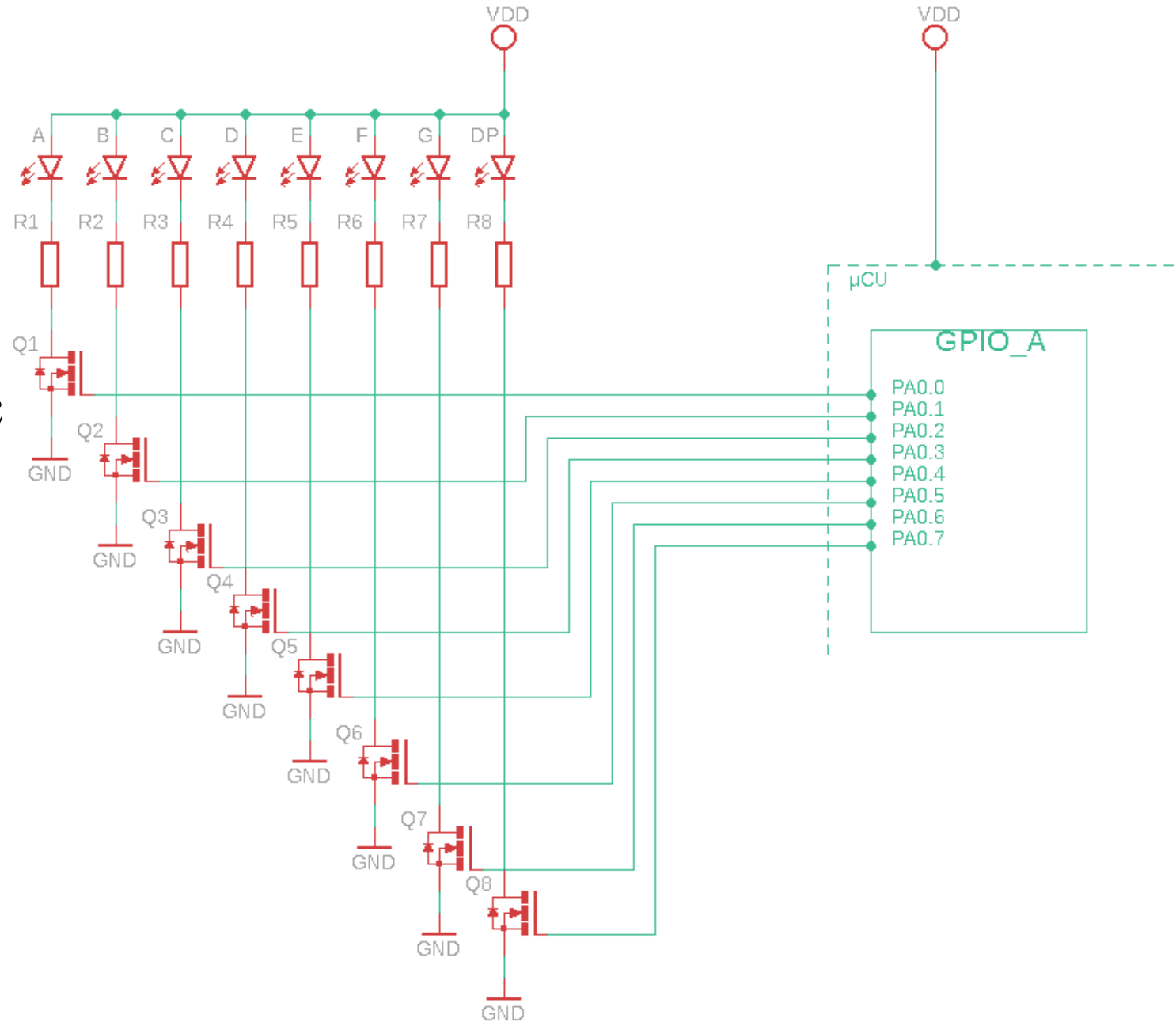
# Управление на LED индикатори

Статична  
индикация,  
1x7-сегментен  
индикатор,  
общ анод,  
ел. ключове с  
MOSFET.


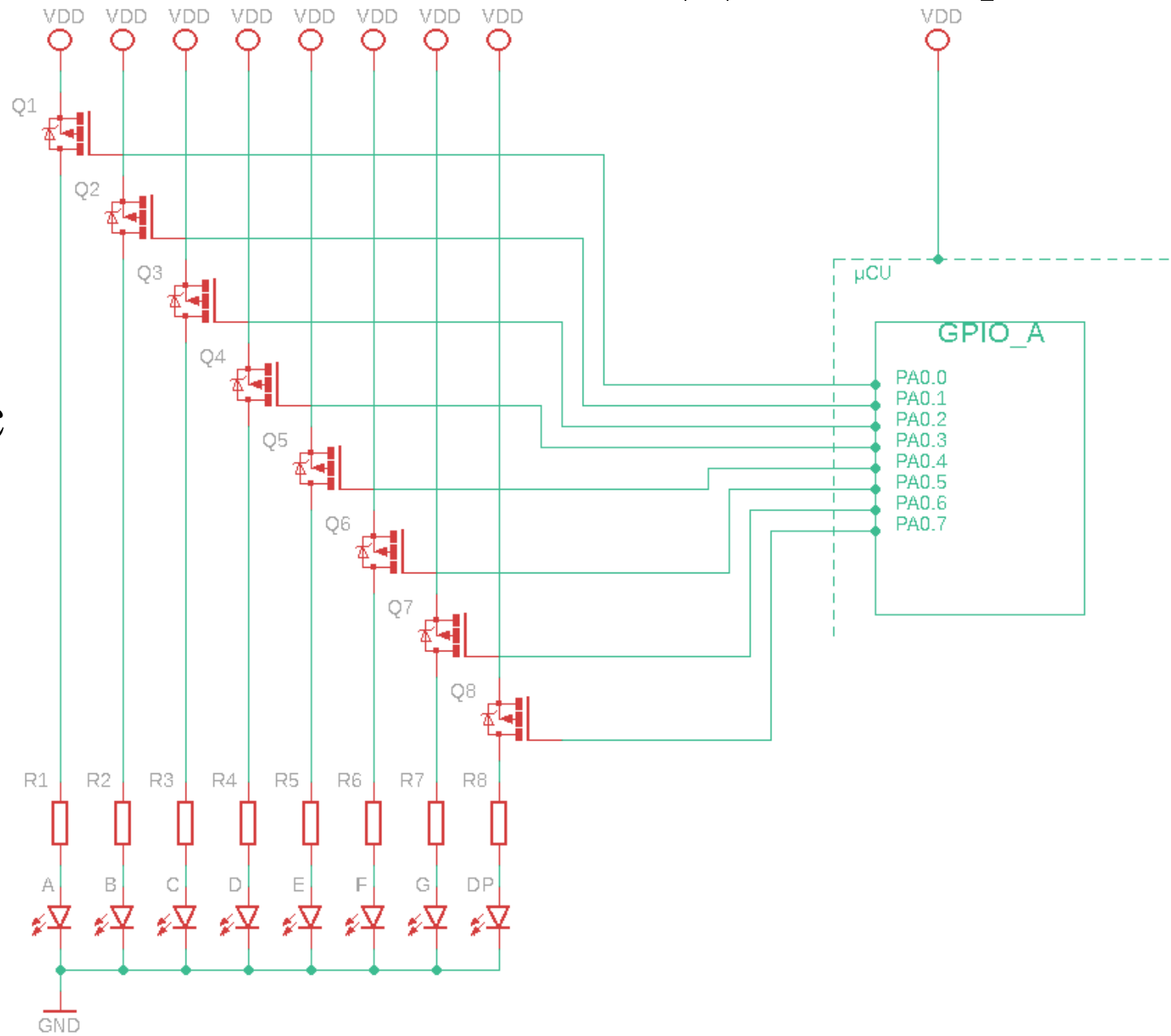
# Управление на LED индикатори

Статична  
индикация,  
1x7-сегментен  
индикатор,  
общ катод,  
ел. ключове с  
MOSFET.




# Управление на LED индикатори

**ASCII таблица** —  
таблица, която показва  
връзката на всяка буква  
(char) в езика C и  
съответстващото  
шестнадесетично  
число, което се записва  
в паметта на  $\mu$ CU.

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

# Управление на LED индикатори

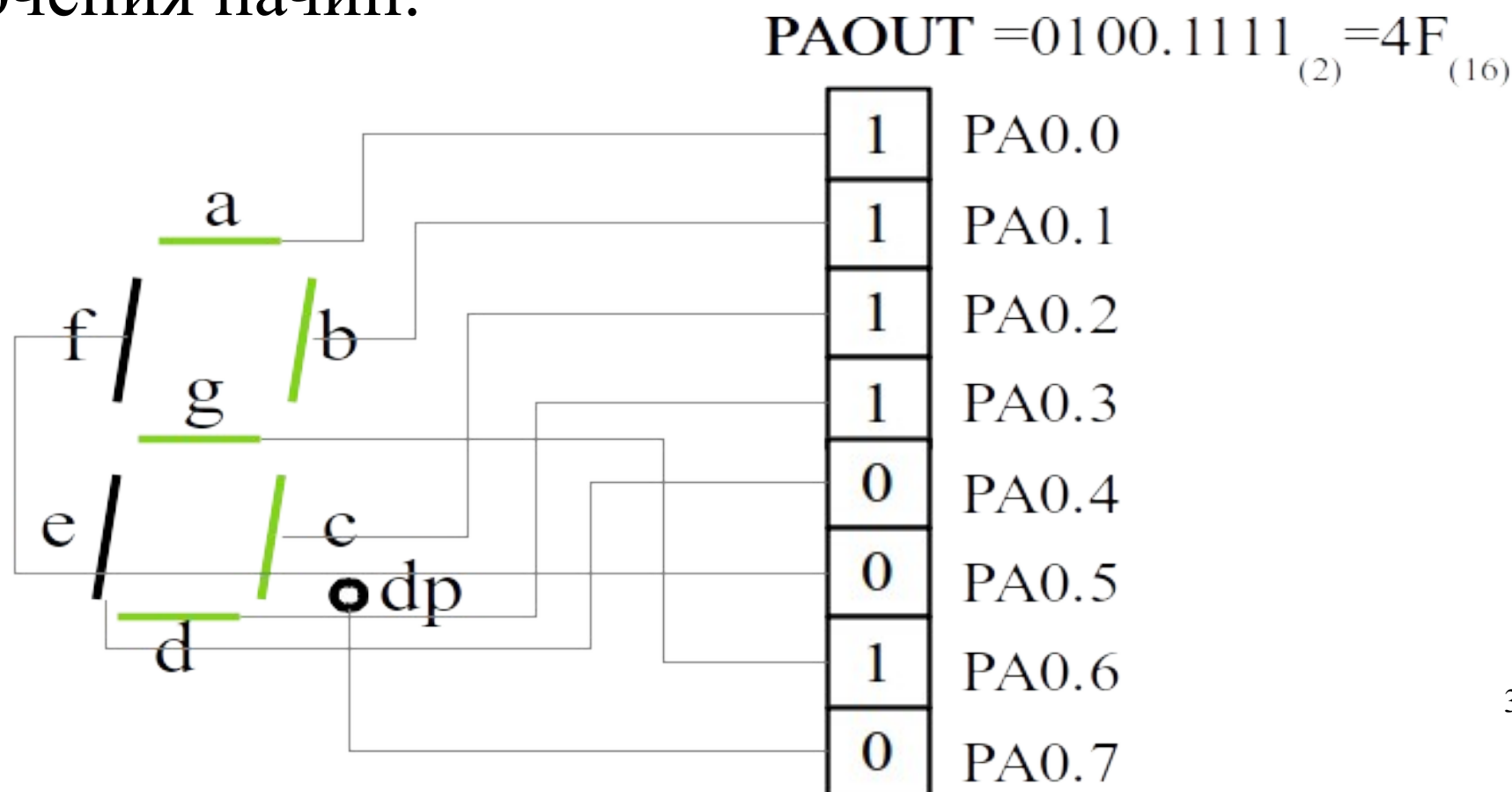*Пример* – за да се изобрази цифрата 3 на индикатора, в изходния регистър на GPIO порта, който се казва PAOUT, трябва да се запише числото 0x4F, ако управляващите сигнали са свързани към сегментите по посочения начин.




# Управление на LED индикатори

*Пример* – използване на статична индикация и таблица на съответствието в LPC845.

```
const uint8_t digit_map_char[12] = {  
    0x3F, //0 (0)  
    0x06, //1 (1)  
    0x5B, //2 (2)  
    0x4F, //3 (3)  
    0x66, //4 (4)  
    0x6D, //5 (5)  
    0x7D, //6 (6)  
    0x07, //7 (7)  
    0x7F, //8 (8)  
    0x6F, //9 (9)  
    0x40, //- (10)  
    0x00, //*space* (11)  
};  
  
uint8_t char_to_encoded_number(char ch){  
    uint8_t digit;  
    uint8_t encoded_num = 0;  
  
    if(ch >= '0' && ch <= '9'){  
        digit = ch - 0x30;  
  
        if(digit < 12){  
            encoded_num = digit_map_char[digit];  
        }  
    }  
  
    if(ch == ' '){  
        encoded_num = digit_map_char[11];  
    }  
  
    return encoded_num;  
}
```
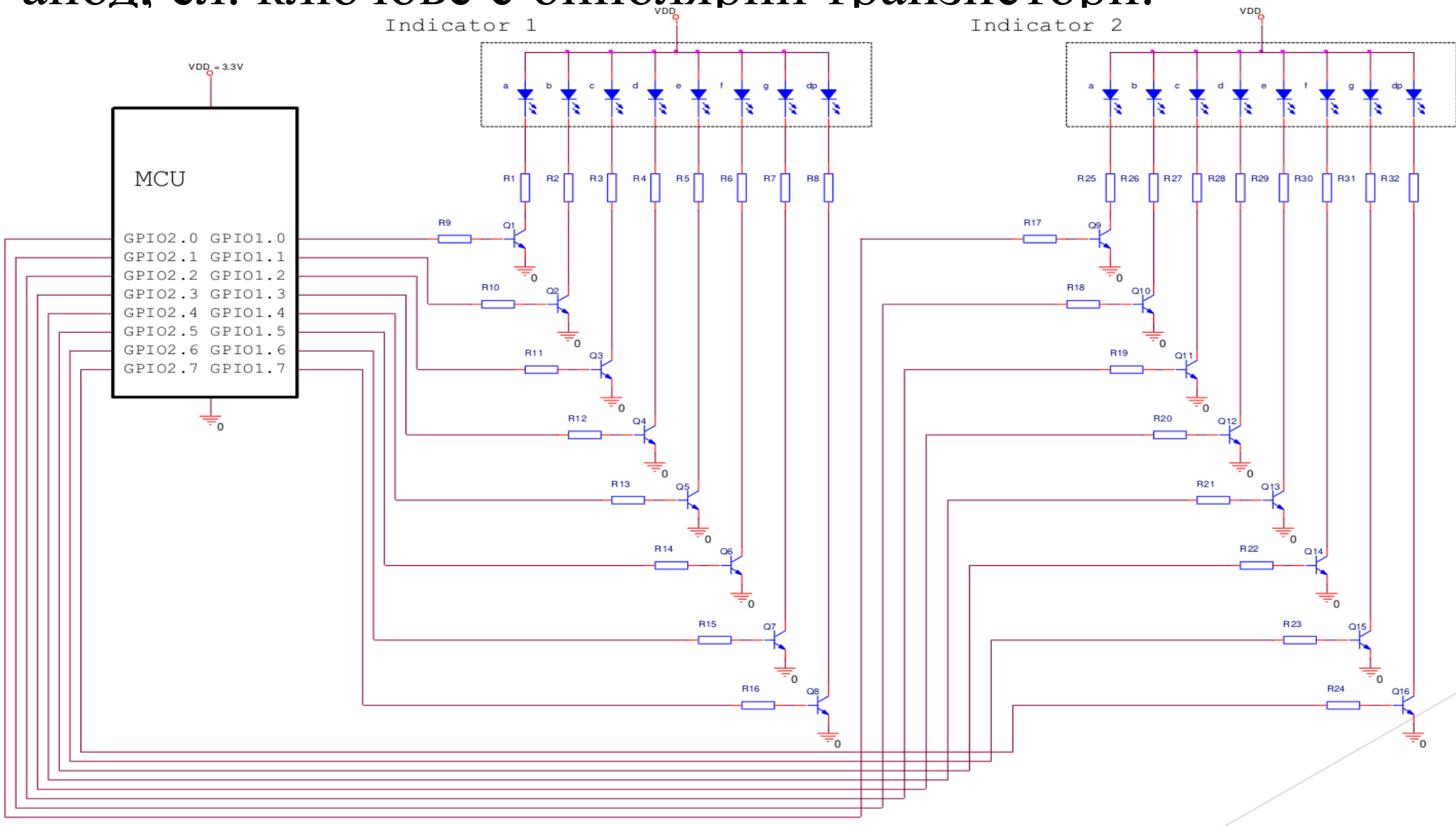
# Управление на LED индикатори

Статична индикация, 2x7-сегментни индикатори, общ анод, ел. ключове с биполярни транзистори.





# Управление на LED индикатори


**Динамична индикация** – съответстващите сегменти на различните индикатори се свързват в паралел и има допълнителни сигнали за избор на индикатор. Тези сигнали се превключват във времето много бързо, така че човешкото око да не забележи и да вижда псевдо-едновременно всички цифри, на всички индикатори.

*Предимство* – броят на управляващите сигнали е по-малък от този на статичната индикация. Един индикатор ще заеме 8 извода,  $2 \rightarrow 10$  извода,  $3 \rightarrow 11$  извода,  $4 \rightarrow 12$  извода,  $8 \rightarrow 16$  извода и т.н.

*Недостатък* – в даден момент от времето се изобразява само една цифра и ако панела се заснеме с фотоапарат или видеокамера, ще се виждат само някои от цифрите.
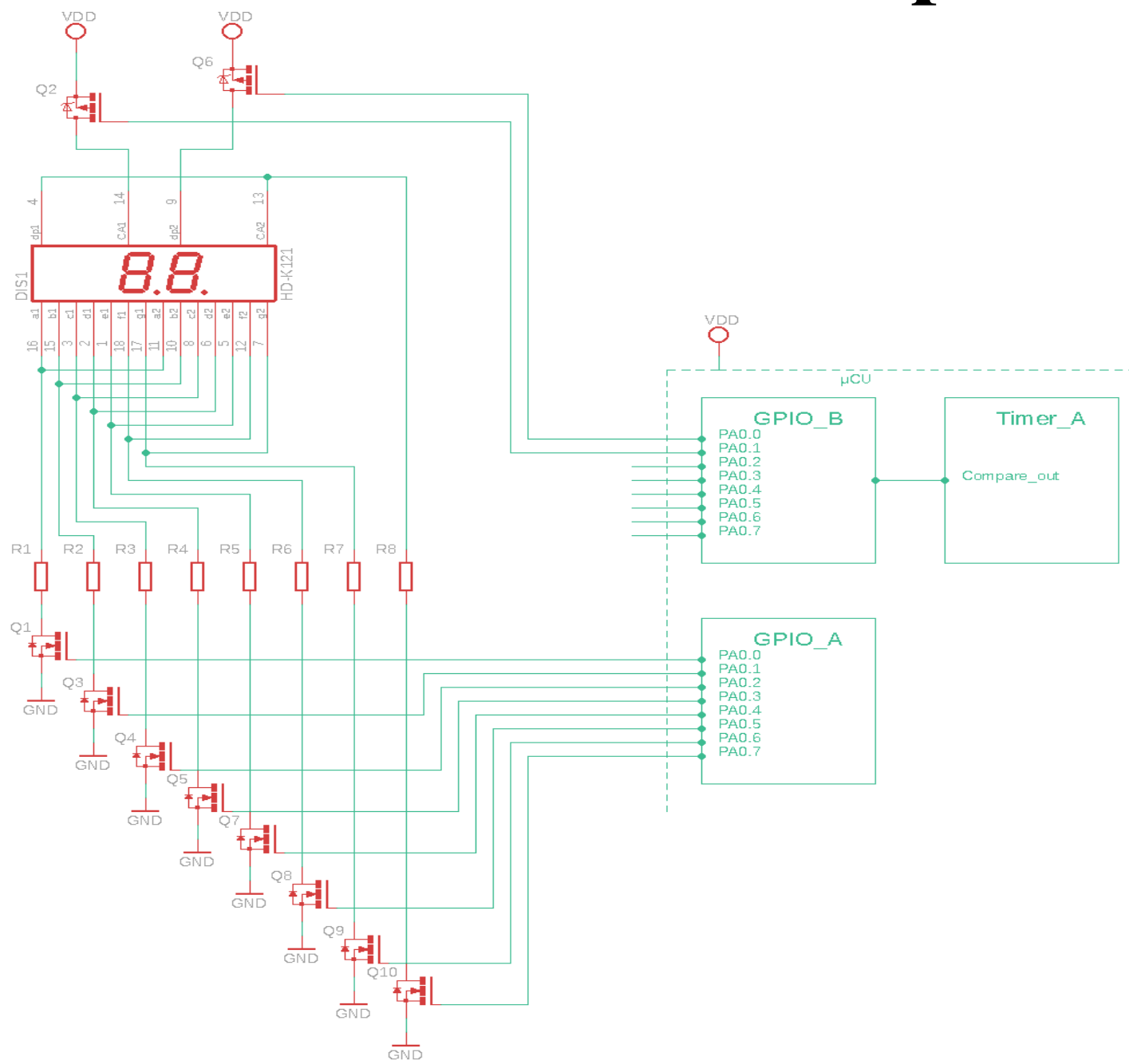
# Управление на LED индикатори

Динамична индикация,  
2x7-сегментен индикатор,  
общ анод,  
ел. ключове с MOSFET.  
Токът през Q1 и Q5 е 8 пъти по-голям от останалите транзистори.



# Управление на LED индикатори

*Пример* - използване на динамична индикация и таблица на съответствието в LPC845 за обхождане на 8 индикатора.

Функцията `segm_led_callback` се извиква периодично на всяка 1 ms.

Променливата `digit` съдържа номера на индикаторния елемент, който в настоящия квант от време е активен.

За сегментите и за избор на индикатор се използват 2 преместващи регистъра, които намаляват броя на използваните изводи от 16 на 3.

# Управление на LED индикатори

```
void segm_led_callback(void){
    uint8_t encoded_num;
    uint8_t dot = 0;
    static uint8_t digit = 1;

    if(digit < 5){
        encoded_num = char_to_encoded_number(line_1_buff[digit-1]);

        if(line_1_dot_position == digit){
            dot = 1;
        }
        segm_led_show_digit(1, digit, encoded_num, dot);
    }
    else{
        encoded_num = char_to_encoded_number(line_2_buff[digit-5]);

        if(line_2_dot_position == (digit-4)){
            dot = 1;
        }
        segm_led_show_digit(2, digit-4, encoded_num, dot);
    }
    digit++;

    if(digit > 8){
        digit = 1;
    }
}
```

//12.34  
//5.678  
**char** line\_1\_buff[5] = {'1', '2', '3', '4'};  
**uint8\_t** line\_1\_dot\_position = 2;  
**char** line\_2\_buff[5] = {'5', '6', '7', '8'};  
**uint8\_t** line\_2\_dot\_position = 1; 36/56


# Управление на LED индикатори

```
void segm_led_show_digit(
uint8_t line_number,
uint8_t digit_position,
uint8_t segments,
uint8_t dot
){
    uint8_t tx_buff[2] = { 0x00, 0xFF };

    switch(line_number){
    case 1:
        switch(digit_position){
        case 1:
            tx_buff[1] &= ~BIT0;
            break;
        case 2:
            tx_buff[1] &= ~BIT1;
            break;
        case 3:
            tx_buff[1] &= ~BIT2;
            break;
        case 4:
            tx_buff[1] &= ~BIT3;
            break;
        }
        break;
    case 2:
        switch(digit_position){
        case 1:
            tx_buff[1] &= ~BIT4;
            break;
        case 2:
            tx_buff[1] &= ~BIT5;
            break;
        case 3:
            tx_buff[1] &= ~BIT6;
            break;
        case 4:
            tx_buff[1] &= ~BIT7; }
        break;
    }
    break;
    if(dot){
        segments |= 0x80;
    }
    tx_buff[0] = segments;

    while(pps_flags.spi_busy){ }
    spi_busy = 1;
    GPIO_PinWrite(GPIO, 1, 7, 0);
    spi_write_half_word(tx_buff);
    GPIO_PinWrite(GPIO, 1, 7, 1);
    spi_busy = 0;
}
```



# Управление на LED индикатори

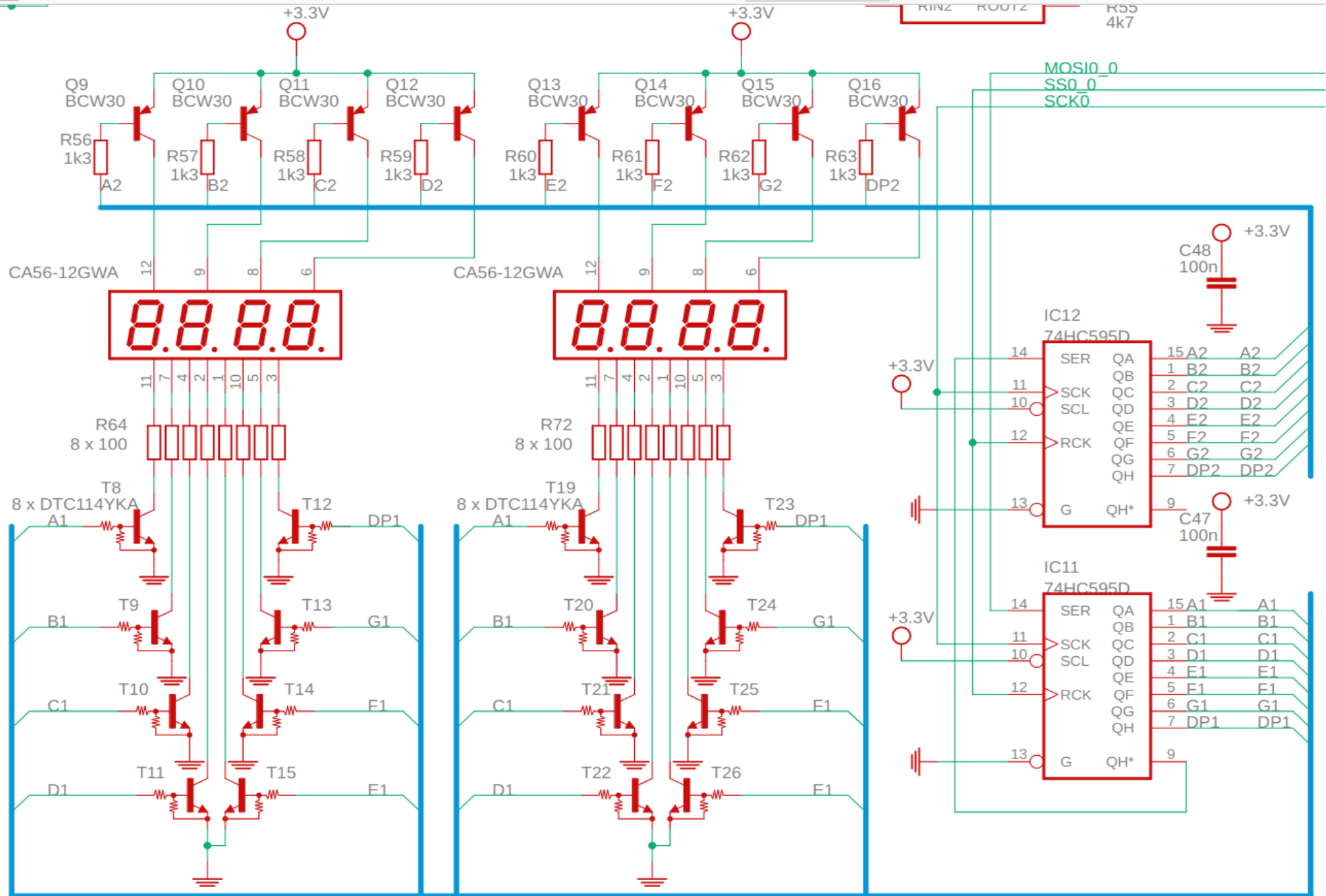
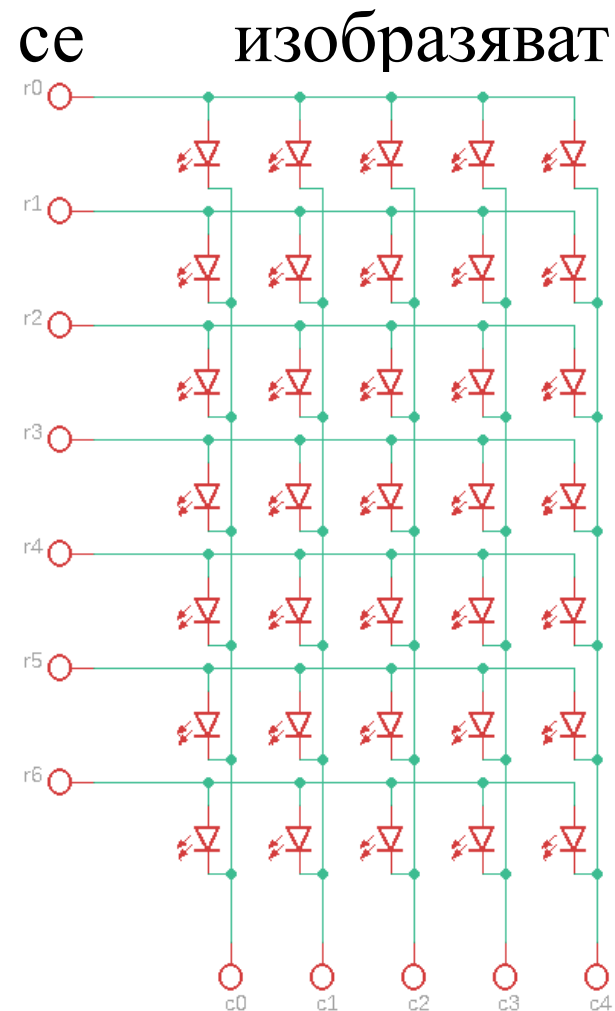 
# Управление на LED индикатори

Управление на **LED матрица** (LED dot matrix)– светодиоди /едноцветни или многоцветни/ се разполагат един до друг в пластмасов корпус. Подреждат се в квадрат или правоъгълник. С тяхна помощ може да се изобразяват букви/цифри/специални символи.

Анодите на светодиодите от всеки ред са свързани накъсо, също и катодите от всяка колона. Задължително се използва динамична индикация.




# Управление на LED индикатори

Динамична индикация, матричен светодиоден индикатор, ел. ключове с биполярни транзистори.

Транзисторите на редовете трябва да издържат тока на всички пиксели, докато тр. на колоните – само на 1 светодиод.

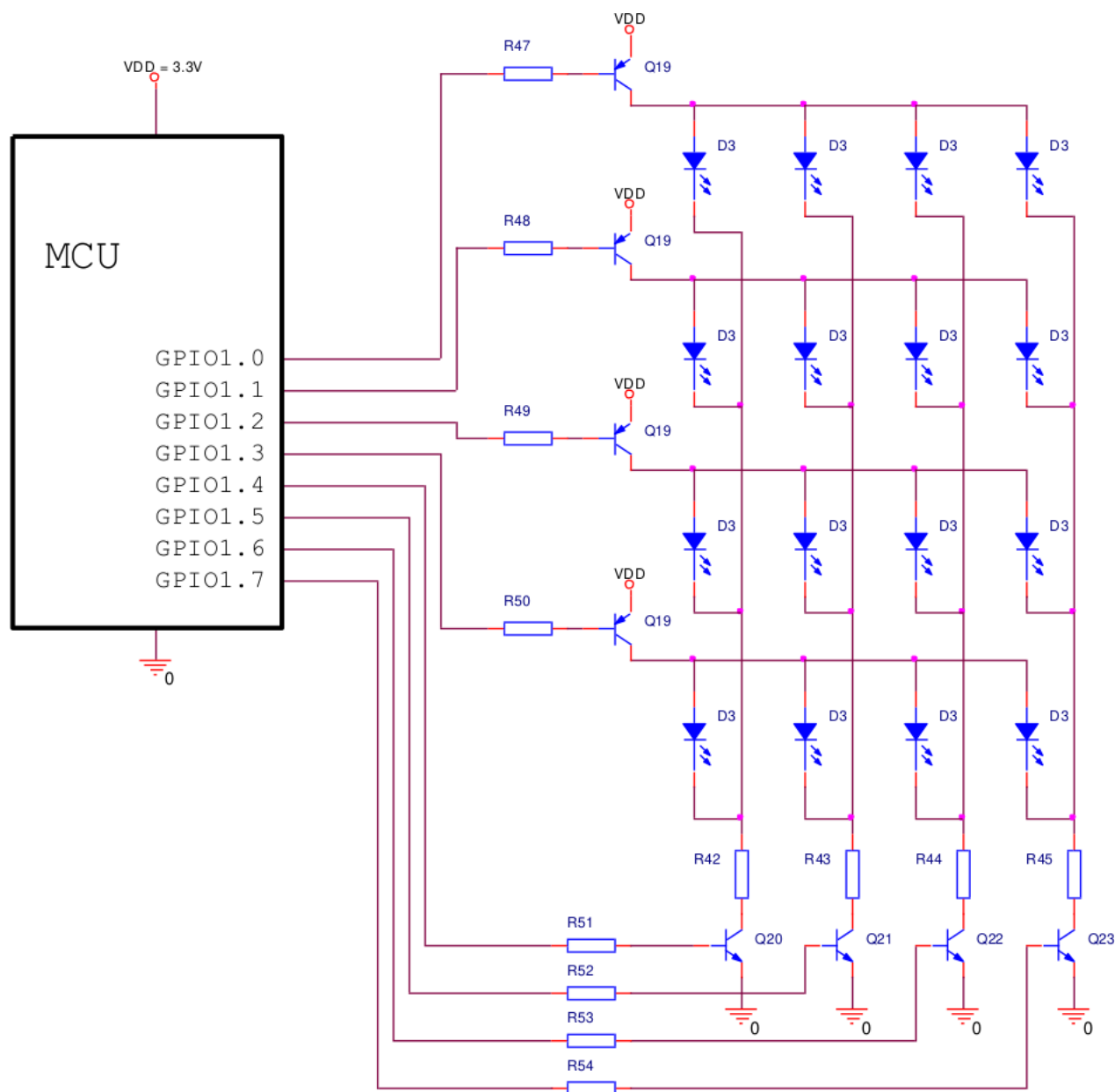Обхождането (опресняването) става по редове.





# Управление на LED индикатори


*Пример* – управление на зелена светодиодна матрица с резолюция 10x20. Изображението се зарежда по I2C интерфейс. Управлението е реализирано с MSP430G2553.

По I2C се приемат 2 байта, от които само 10 бита се използват. Всеки бит отговаря на един светодиод от съответния ред.

Таймер реализира обхождането на редовете. Когато контролера на дисплея е готов да приеме данни за нов ред, изработва синхро-сигнал на P1.3. Тогава главното устройство (HOST) трябва да изпрати данните за следващия ред и т.н.

Показано е свързване общ катод на всеки ред / общ анод на всяка колона. Обхождането е ред по ред.

# Управление на LED индикатори

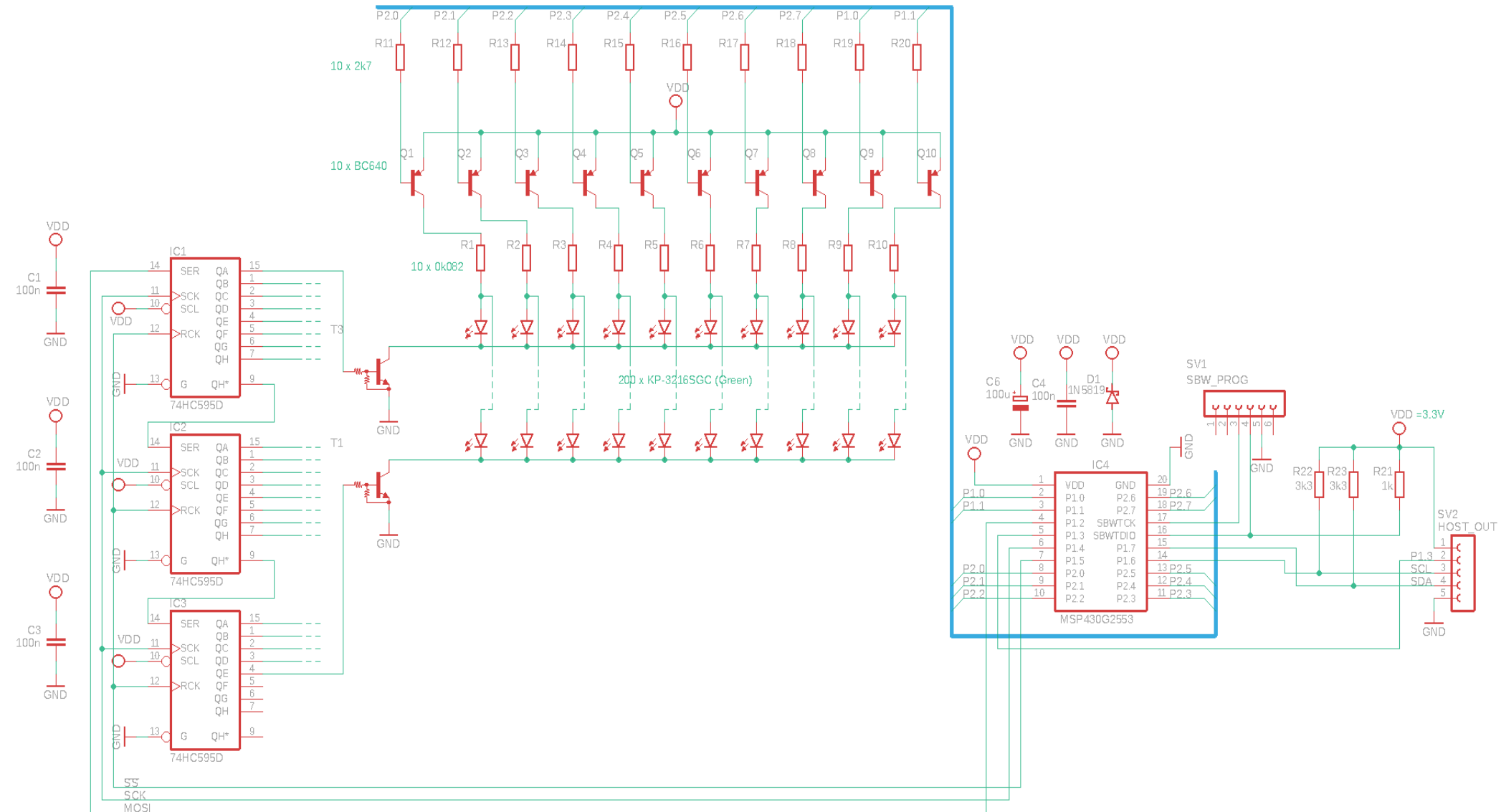

# Управление на LED индикатори

```
int main(void){
    uint8_t i;
    uint16_t row_data;

    WDTCTL = WDTPW + WDT HOLD;

    init();

    while(1){
        set_sync(1);
        for(i = 0; i < 20; i++){
            row_data = i2c_recv[i][0];
            row_data |= (i2c_recv[i][1]<<8);
            draw_row(i, row_data);
            __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); //Awaken by timer & i2c interrupt
        }
        set_sync(0);
        __delay_cycles(1000000);
    }
}
```

# Управление на LCD дисплеи

**Течен кристал** — вещество в течно и твърдо състояние, което има свойствата и на течност, и на твърдо вещество [4].

Електрически ток може да окаже влияние на течния кристал. В зависимост от напрежението, предизвикало този ток, молекулите на кристала се завъртат под определен ъгъл.

В следствие на ъгъла, на който са ориентирани молекулите, светлината от околността може или да минава през тях, или да не минава.

# Управление на LCD дисплеи


Електроди от индиево-калаен оксид, ИКО, (Indium Tin Oxide, ITO) се оформят в сегмент от цифра/буква или пиксел. Те се отлагат на стъклена подложка, зад която има огледало.

**ИКО е прозрачен метал.**

**\*Ако не е приложено напрежение**, околната светлина ще мине през стъклото и ще се отрази от огледалото. Течният кристал под ИКО няма да се вижда.

**\*Ако се приложи напрежение** между ИКО електрод и общ електрод, нанесен върху огледалото, молекулите на течния кристал под ИКО ще се преориентират и няма да пропускат вече светлина. **Течният кристал ще се вижда като черно петно** под прозрачния метал.

# Управление на LCD дисплеи

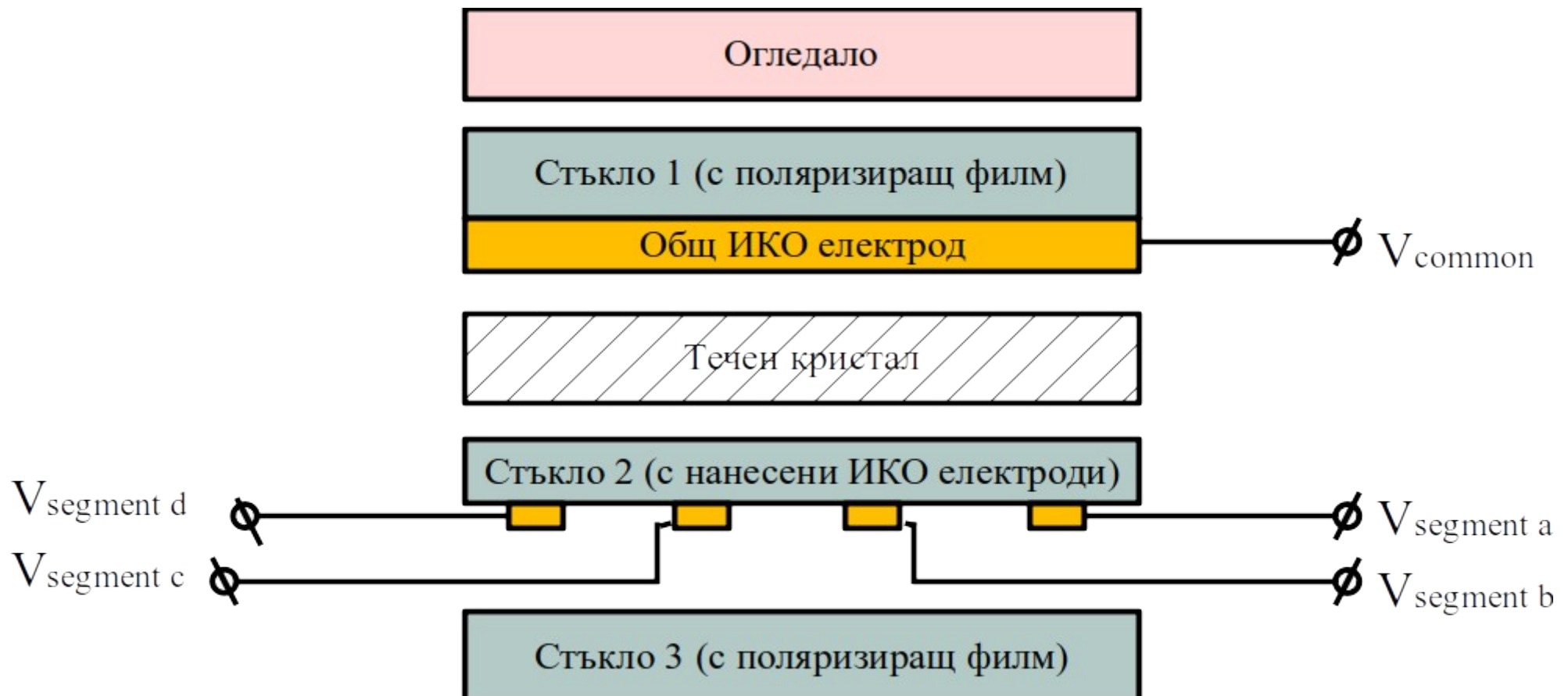

# Управление на LCD дисплеи

**LCD дисплеите се управляват с променливо напрежение.**

Подаването на постоянно напрежение е възможно, но ще съкрати живота на течния кристал и ще понижи качеството му[1].



Както LED индикаторите, така и **LCD** могат да се разделят на:

- \*7-сегментни
- \*буквено-цифрови (alphanumeric)
- \*матрични

На следващия слайд е показано управлението на 7-сегментен индикатор. Забележете как сигналите са син- и противофазни. При противофазни сигнали съответния сегмент ще бъде активиран (видим). При синфазни сигнали сегментът ще бъде деактивиран (невидим).
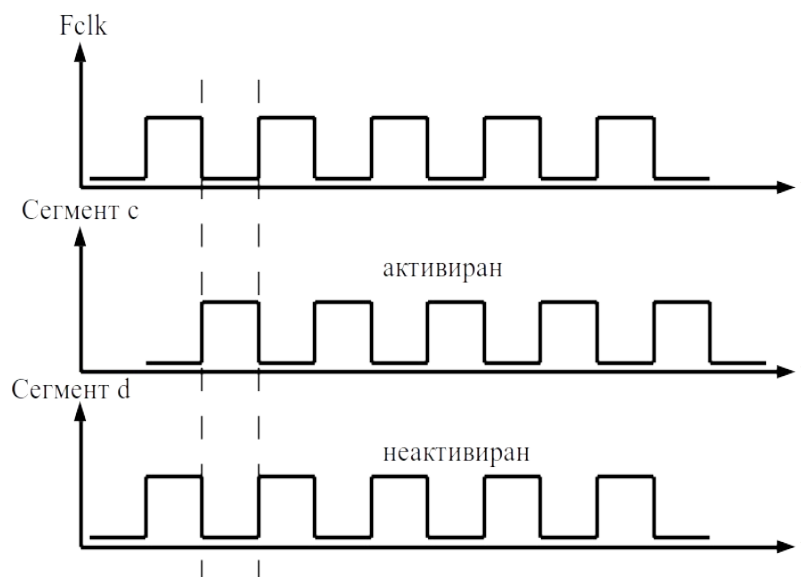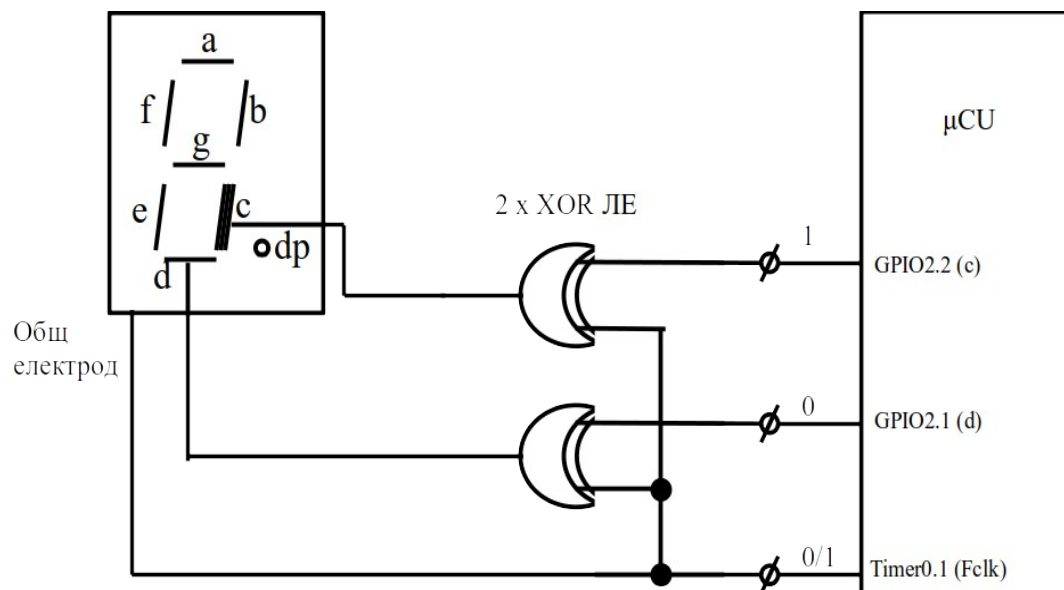
# Управление на LCD дисплеи

Чрез използването на XOR ЛЕ,  $\mu$ CU ще може да управлява дисплея с постоянни напрежения (0 и 1). Те се преобразуват на променливи чрез XOR схемите и генерирания тактов сигнал от таймер.



XOR таблица на истинност

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Управление на LCD дисплеи

**Буквено-цифрови дисплеи** – символите се изобразяват с малки матрици (напр. 5x8 пиксела), сигналите за които се получават от контролер на дисплея (драйвер).  $\mu$ CU се свързват към този драйвер посредством паралелен или сериен интерфейс.  $\mu$ CU диктува на кой ред, на кой индекс, какъв символ да бъде изобразен, а драйверът “рисува” символа на съответната матрица.

На пазара има много буквено-цифрови LCD дисплеи, но повечето са базирани или емулират драйвера на фирмата Hitachi – HD44780 [5].

# Управление на LCD дисплеи

LCD екранът в различните модели може да съдържа различен брой редове с различен брой символи:

- \*1 ред с 8 символа (съкращава се с 1x8), 1x16 LCD

- \*2x16 LCD, 2x20 LCD

- \*3x16 LCD, 3x20 LCD


- \*4x16 LCD, 4x20 LCD

- \*и т.н.

Блокова схема на HD44780 е показана на следващия слайд.

# Управление на LCD дисплеи

HD44780U Block Diagram

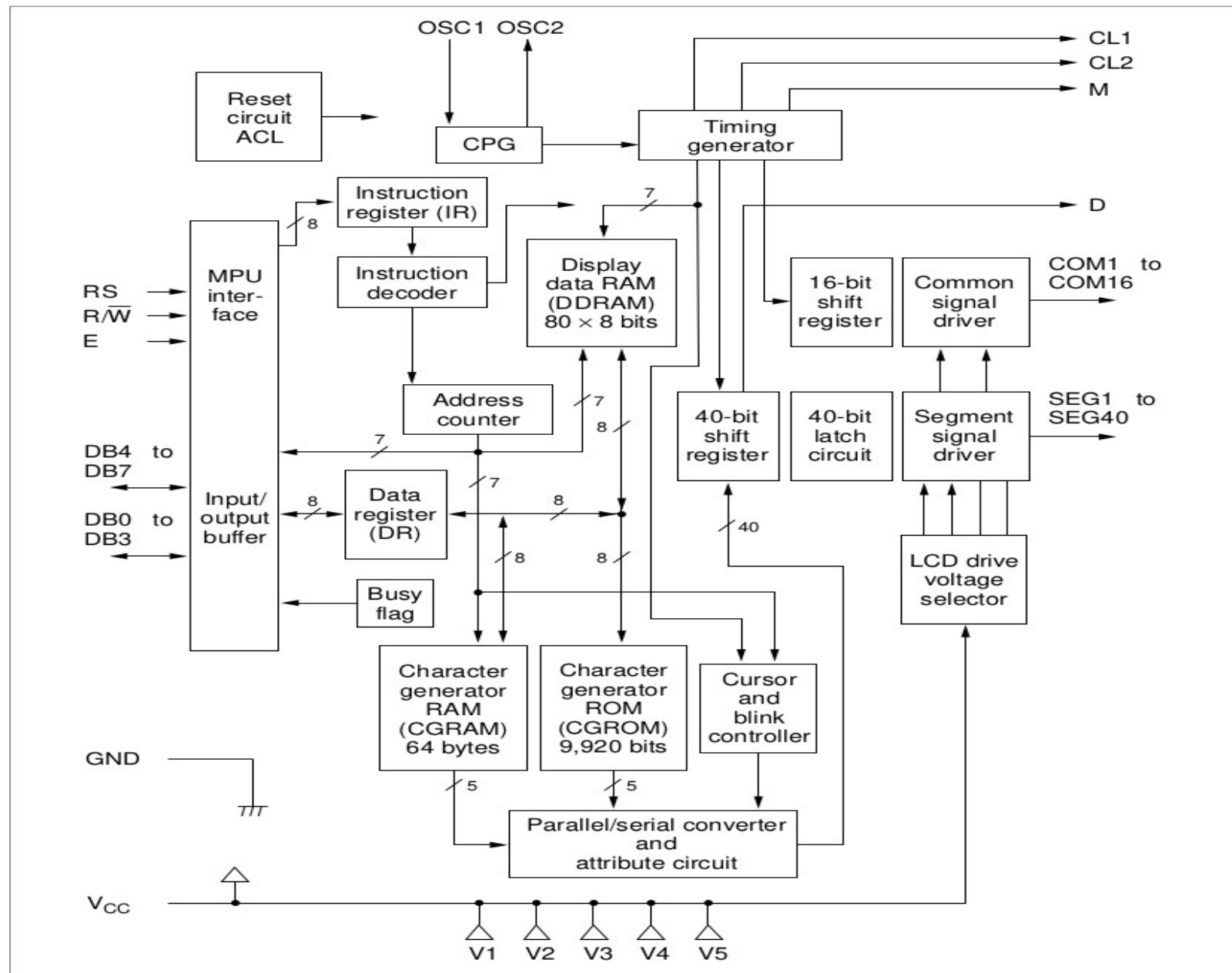

# Управление на LCD дисплеи

**MPU интерфейс** (MPU interface) – интерфейсен модул за свързване на драйвера с  $\mu$ CU. Съдържа следните сигнали:

**\*DB0 ÷ DB7** – паралелен 8-битов интерфейс, използван за трансфер на данни (символи, които трябва да се изобразяват) и инструкции (команди, поддържани от драйвера). Има режим, в който се използват само 4-бита от този интерфейс. За да се използва този режим, софтуерът на  $\mu$ CU трябва да следва специална инициализационна процедура.

**\*R/!W** – сигнал, контролиращ посоката на изводите DB0 ÷ DB7. Те може да са входове или изходи (съответно да се пише в или чете от LCD драйвера). Напр. може да се чете какво има на екрана в момента, както и да се следи BUSY флаг, показващ готовност да се приемат нови данни.

# Управление на LCD дисплеи

**E** – сигнал, под чието управление данните или инструкциите, подадени на DBxx изходите се прехвърлят във вътрешните регистри на LCD. Ако DBxx са изходи, може да се използва за обратния процес – да се прехвърлят данни от DBxx във входния GPIO регистър на  $\mu$ CU.

**RS** – сигнал, който трябва да се управлява от  $\mu$ CU, за да укаже дали данните по DBxx магистралата са данни (1) или инструкции (0).

# Управление на LCD дисплеи

**Регистър за инструкции** (instruction register) – съдържа инструкциите (командите), изпращани от  $\mu$ CU. Това са всъщност числа, които конфигурират LCD дисплея. Някои от опциите, които може да бъдат избрани са: изчистване на дисплея, вкл./изкл. на дисплея, вкл./изкл. на курсор, избор на броя активни редове, и др.

**Даннов регистър** (data register) – съдържа потребителските данни (символите), които трябва да бъдат изобразени. Символите се представят с ASCII кодовете им, т.е. ако трябва да се запише цифрата '1',  $\mu$ CU ще изпрати 0x31, 'U' – 0x55, и т.н. Понеже данновия регистър е само един, то записването в него символи се прехвърлят в буферна RAM памет, наречена **Data Display RAM**, DDRAM (да не се бърка с DDR RAM!).

# Управление на LCD дисплеи

**DDRAM** (**D**ata **D**isplay **R**andom **A**ccess **M**emory) – енергозависима памет, съдържаща символите, които се показват в момента (или предстои да бъдат показани) на дисплея.

**CGROM** (**C**haracter **G**enerator **R**ead **O**nly **M**emory) – енергонезависима памет, интегрирана в драйвера, която съдържа двоичния еквивалент на шрифта на символите от ASCII таблицата. Всеки байт от тази памет съответства на един ред от матрицата на символа. Поддържат се два размера:

\*5x8 пиксела (8 символа, описани с 8 реда x8 бита \*3 неизползвани\*) – за символи без курсор;

\*5x10 пиксела (4 символа, описани с 11 реда x8 бита \*3 неизползвани\*) за символи с курсор.

# Литература

- [1] Г. Михов, “Цифрова схемотехника”, ТУ-София, 1999.
- [2] L-115WGYW Datasheet, Kingbright, 2003.
- [3] CLM1B-RKW/AKW Product Family Datasheet, CREE, 2011.
- [4] [http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdf/LCD\\_Backgrounder.pdf](http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdf/LCD_Backgrounder.pdf)
- [5] HD44780U (LCD-II), Hitachi, ADE-207-272(Z), rev. 0.0.